

TD/TP :

Le langage VHDL

Année universitaire 2023/2024

I. Opérateurs Logiques :

Rappel :

Le tableau ci-dessous indique la syntaxe VHDL permettant de décrire des équations logiques utilisant les opérateurs logiques usuels.

Opérateurs	Noms	Syntaxe	Fonction obtenue
not	Non	$C \leq \text{not}(A)$	\overline{A}
and	Et	$C \leq A \text{ and } B$	$A.B$
or	Ou	$C \leq A \text{ or } B$	$A+B$
nand	Non Et	$C \leq A \text{ nand } B$	$\overline{A.B}$
nor	Non Ou	$C \leq A \text{ nor } B$	$\overline{A+B}$
xor	Ou Exclusif	$C \leq A \text{ xor } B$	$A \oplus B$
xnor	Non Ou Exclusif	$C \leq A \text{ xnor } B$	$\overline{A \oplus B}$

II. Composants combinatoires :

1. Equation logique combinatoire

Décrire un système logique en VHDL dont le fonctionnement est donné par l'équation suivante :

$$s = a + \overline{a} + b$$

Corrigé :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity ex2 is
    Port ( a : in  STD_LOGIC;
          b : in  STD_LOGIC;
          s : out STD_LOGIC);
end ex2;

architecture Behavioral of ex2 is

begin


S<= a or not (a or b);

end Behavioral;
```

2. Décodeur 3 vers 1

On souhaite faire la synthèse d'un décodeur 3 vers 8 avec les sorties actives au niveau bas.

 1. Etablir la table de vérité du circuit.
2. Donner une implantation avec des portes NAND.
3. Comment faut-il modifier le schéma pour ajouter au montage une **entrée de validation V** telle que le circuit fonctionne normalement quand $V=1$ et que toutes les sorties $Y_i=1$ quand $V=0$?
4. Proposer un programme VHDL permettant de décrire ce décodeur 3 vers 8 avec une description sous forme de flot de données.




Corrigé :


1. Etablir la table de vérité du circuit.

Décimal	C	B	A	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
3	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
4	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
5	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

 2. Donner une implantation avec des portes NAND.



 3. Comment faut-il modifier le schéma pour ajouter au montage une entrée de validation V telle que le circuit fonctionne normalement quand $V=1$ et que toutes les sorties $Y_i=1$ quand $V=0$?



4. Proposer un programme VHDL permettant de décrire ce décodeur 3 vers 8 avec une description sous forme de flot de données.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity ex3 is
    Port ( A, B, C : in  STD_LOGIC;
          Y : out  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
end ex3;

architecture Behavioral of ex3 is

begin


Y(0)<= not( not (A) and not(B) and not(C));
Y(1)<= not(A and not(B) and not(C));
Y(3)<= not(not(A) and B and not(C));
....
Y(7)<= not(A and B and C);

end Behavioral;
```

3. Multiplexeur 2 vers 1

On souhaite réaliser un multiplexeur à deux voies (2 vers 1) comme la montre la figure ci-contre. Suivant l'état de l'entrée de **sélection A**, la **sortie S** recopie soit l'entrée **D0**, soit l'entrée **D1** (Supposons que pour **A = 0**, **S = D0** et que pour **A = 1**, **S = D1**).

 1. Déduire l'équation de la **sortie S** en fonction de **D0**, **D1** et **A**.
2. Donner la réalisation logique de cette fonction.
3. Donner une description flot de données en **VHDL** permettant de réaliser un multiplexeur 2 vers 1.




Corrigé :

1. Déduire l'équation de la sortie **S** en fonction de **D0**, **D1** et **A**.

A	S
0	D0
1	D1

$$S = \bar{A}.D_0 + A.D_1$$

 2. Donner la réalisation logique de cette fonction.



3. Donner une description flot de données en **VHDL** permettant de réaliser un multiplexeur 2 vers 1.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MUX2_1 is
    Port ( A : in  STD_LOGIC;
          D : out  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
          S : out  STD_LOGIC);
end MUX2_1;


architecture Behavioral of MUX2_1 is

begin

S<= (D(0)and not (A)) or ( D(1) and A );

end Behavioral;
```

 
4. Multiplexeur 4 vers 1 avec entrée de validation :



Symbole CEI

operation	description	EN	S1	S0
DISABLE	$Y = 0$	0	-	-
SELECT 0	$Y = D0$	1	0	0
SELECT 1	$Y = D1$	1	0	1
SELECT 2	$Y = D2$	1	1	0
SELECT 3	$Y = D3$	1	1	1

Table des opérations

 

Symbole VHDL

▪ Spécification d'entité :

```

22  library IEEE;
23  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
24  use IEEE.numeric_std.all;
25
26  entity mux4_1 is
27      Port ( d0 : in STD_LOGIC;
28            d1 : in STD_LOGIC;
29            d2 : in STD_LOGIC;
30            d3 : in STD_LOGIC;
31            nen : in STD_LOGIC;
32            s0 : in STD_LOGIC;
33            s1 : in STD_LOGIC;
34            y : out STD_LOGIC);
35  end mux4_1;

```


▪ **Architecture concurrente avec assignement conditionnel :**

```
37 architecture Behavioral of mux4_1 is
38     signal en : std_logic;
39     signal y_s : std_logic;
40 begin
41     en <= not nen;
42     y_s <= d0 when s1='0' and s0='0' else
43         d1 when s1='0' and s0='1' else
44         d2 when s1='1' and s0='0' else
45         d3 when s1='1' and s0='1' else
46         'X';
47     y <= y_s when en = '1' else '0';
48
49 end Behavioral;
```

▪ **Architecture concurrente avec assignement sélectionné :**

```
17 architecture Behavioral of mux4_1 is
18
19     signal en : std_logic;
20     signal y_s : std_logic;
21     signal sel : std_logic_vector(1 downto 0);
22 begin
23     sel <= s1 & s0;
24     en <= not nen;
25     with sel select
26         y_s <= d0 when "00",
27             d1 when "01",
28             d2 when "10",
29             d3 when "11",
30             'X' when others;
31     y <= y_s when en='1' else '0';
32
33 end Behavioral;
```

 5. Additionneur de deux nombre de 4 bits avec retenue



Symbole CEI

<table border="1"> <thead> <tr> <th>operation</th><th>description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADD</td><td>$(CO, S) = A + B + CI$</td></tr> </tbody> </table>	operation	description	ADD	$(CO, S) = A + B + CI$	<p>The VHDL symbol is a green rectangle labeled 'add4'. It has three inputs on the left: 'a : (3:0)', 'b : (3:0)', and 'ci'. It has two outputs on the right: 'co' and 's : (3:0)'.</p>
operation	description				
ADD	$(CO, S) = A + B + CI$				

Table des opérations

Symbole VHDL

▪ Spécification d'entité :

```

2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
5
6  entity add is
7      Port ( a : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
8            b : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
9            ci : in STD_LOGIC;
10           co : out STD_LOGIC;
11           s : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
12 end add;
```


▪ **Architecture concurrente flot de données**

```
14 architecture Behavioral of add is
15     signal a_s, b_s, s_s : unsigned (4 downto 0);
16     signal ci_s : unsigned(0 downto 0);
17 begin
18     a_s <= unsigned('0' & a);
19     b_s <= unsigned('0' & b);
20     ci_s(0) <= ci;
21     s_s <= a_s + b_s + ci_s;
22
23     s <= std_logic_vector (s_s(3 downto 0));
24     co <= std_logic (s_s(4));
25
26 end Behavioral;
```